

仿真 CPU 实验报告

实验目标

仿真单周期CPU，多周期CPU的实现，并尽可能地加入指令。

指令集实现(单、多相同)

在本次实验中，单周期、多周期CPU，均完成了基础的十条指令，并在此基础上多完成了十条R型指令和一条bne指令，共二十一条指令。

支持的指令列表(单、多相同)

指令	命令码 (Opcode)	功能
lw	100011	加载字
add	000000 (R型)	符号加
sub	000000 (R型)	符号减
addu	000000 (R型)	无符号加
and	000000 (R型)	与
or	000000 (R型)	或
slt	000000 (R型)	小于置 1(有符号)
sw	101011	存储字
beq	000100	相等时转移
j	000010 (R型)	跳转
nor	000000 (R型)	或非
sll	000000 (R型)	逻辑左移
sllv	000000 (R型)	逻辑可变左移
sltu	000000 (R型)	小于置 1(无符号)
sra	000000 (R型)	算术右移

指令	命令码 (Opcode)	功能
srav	000000 (R型)	算术可变右移
srl	000000 (R型)	逻辑右移
srlv	000000 (R型)	逻辑可变右移
subu	000000 (R型)	无符号减
xor	000000 (R型)	异或
bne	000101 (R型)	不等于时转移

值得注意的是，对于基础的十条指令，无论是单周期还是多周期，都是完全地按照了课本上的ALUop真值表实现的，而新增的十一条指令的实现细节，会在下面的部件实现中给出。

ALUop真值表如下：

ALUOp	funct	ALUCtrl
00	x	100 (add)
01	x	110 (sub)
1X	100000	100 (add)
1X	100001	101 (addu)
1X	100010	110 (sub)
1X	100100	000 (and)
1X	100101	001 (or)
1X	101010	011 (slt)

单周期部件说明

单周期主要部件列表

实验中实现的部件包括：

部件名称
PC (程序计数器)
Adder (加法器)

部件名称
IM (指令存储器)
MCU (控制单元)
ALU (算术逻辑单元)
RF (寄存器堆)
DataMemory (数据存储器)
MUX2to1_5b (五位二路选择器)
MUX2to1_32b (三十二位二路选择器)
SHL2_26 (二十六位左移二位器)
SHL2_32 (三十二位左移二位器)
SigExt16_32 (十六位符号拓展三十二位器)
ALUCU (ALU控制单元)

单周期部件详细说明

PC (程序计数器)

- 接口：
 - 输入：
 - clk (时钟信号)
 - rst (复位信号)
 - IPC (下一条指令地址)
 - 输出：
 - OPC (当前指令地址)
- 功能：维护当前的指令地址，每个时钟周期递增或复位。
- 代码实现：

```

module PC( clk, rst, IPC, OPC );

    input          clk;
    input          rst;
    input  [31:0]  IPC;
    output reg  [31:0] OPC;

    always @(posedge clk, posedge rst)
        if (rst)
            OPC <= 32'h0000_0000;
        else
            OPC <= IPC;

endmodule

```

- **原理：**tb文件中会在开始发送一个复位信号，使得OPC(当前输出的PC值，即当前指令地址)初始为0。当clk跳动，从IPC，即根据一系列控制信号、操作后得到的下一个周期的PC输入到当前指令地址，即指令地址更新。

Adder (加法器)

- **接口：**
 - 输入：
 - A (32 位输入)
 - B (32 位输入)
 - 输出：
 - Sum (32 位和)
- **功能：**计算两个 32 位输入的加和，用于 PC 更新或其他运算。
- **代码实现：**

```

module Adder ( A, B, Sum);

    input [31:0] A;    // 输入端口A
    input [31:0] B;    // 输入端口B
    output [31:0] Sum; // 输出端口Sum

    assign Sum = A + B;
endmodule

```

- **原理：**简单的组合逻辑。

IM (指令存储器)

- **接口：**

- 输入：
 - Addr (指令地址)
 - Inst (指令)
- 输出：
 - Inst (指令)
- **功能：** 存储指令，根据指令地址取出指令。
- **代码实现：**

```
module IM (Addr, Inst);
  input [31:0] Addr;
  output [31:0] Inst;

  // 一个大小为1024个32位字的存储器
  reg [31:0] memory [0:1023];

  assign Inst = memory[Addr[11:2]];

  initial begin
    memory[0] = 32'h8c020001; // lw $2, 1($0)
    memory[1] = 32'h8c030004; // lw $3, 4($0)
    memory[2] = 32'h00432027; // nor $4,$2,$3
    memory[3] = 32'h00032940; // sll $5,$3,5
    memory[4] = 32'h00623004; // sllv $6,$2,$3
    memory[5] = 32'h0043382b; // sltu $7,$2,$3
    memory[6] = 32'h00034043; // sra $8,$3,1
    memory[7] = 32'h00624807; // srav $9,$2,$3
    memory[8] = 32'h00025042; // srl $10,$2,1
    memory[9] = 32'h00625806; // srlv $11,$2,$3
    memory[10] = 32'h00436023; // subu $12,$2,$3
    memory[11] = 32'h00436826; // xor $13,$2,$3
    memory[12] = 32'h14430001; // bne $2,$3,label
    memory[13] = 32'h00437026; // xor $14,$2,$3
    memory[14] = 32'h00437826; // label:xor $15,$2,$3
    memory[15] = 32'h00000000; // nop
  end

endmodule
```

- **原理：** 内部写了一个数组，其中指令地址在数组里的地址取[11:2]，这是为了使得PC+4能够正常的转移到下一个地址，否则将会跳转到下四个位置的数组存放的指令处。

MCU (控制单元)

- **接口：**

- **输入：**

- opcode (操作码): 6 位, 用于指令分类。
- clk (时钟信号): 用于同步控制信号的更新。

- **输出：**

- RegDst : 寄存器目标选择信号。
- RegW : 寄存器写使能信号。
- ALUSrc : ALU 第二操作数选择信号。
- MemR : 数据存储器读使能信号。
- MemW : 数据存储器写使能信号。
- MemtoReg : 控制写回寄存器的数据来源。
- Branch : 条件分支使能信号。
- Jump : 跳转使能信号。
- ALUOp : ALU 操作码, 控制运算逻辑。

- **功能：**根据 opcode 指定的指令类型, 生成相应的控制信号, 用于指挥各部件协同完成指令的执行。

- **代码实现：**

```

module MCU(
    input [5:0] opcode,    // Inst[31:26]
    input clk,              // 时钟信号
    output reg RegDst,
    output reg RegW,
    output reg ALUSrc,
    output reg MemR,
    output reg MemW,
    output reg MemtoReg,
    output reg Branch,
    output reg Jump,
    output reg [1:0] ALUOp
);

always @(*) begin
    case (opcode)
        6'b000000: begin // R型指令
            RegDst = 1;
            RegW = 1;
            ALUSrc = 0;
            MemR = 0;
            MemW = 0;
            MemtoReg = 0;
            Branch = 0;
            Jump = 0;
            ALUOp = 2'b10;
        end
        6'b100011: begin // lw
            RegDst = 0;
            RegW = 1;
            ALUSrc = 1;
            MemR = 1;
            MemW = 0;
            MemtoReg = 1;
            Branch = 0;
            Jump = 0;
            ALUOp = 2'b00;
        end
        6'b101011: begin // sw
            RegDst = 1'bx;
            RegW = 0;
            ALUSrc = 1;
            MemR = 0;
            MemW = 1;
            MemtoReg = 1'bx;
            Branch = 0;
        end
    endcase
end

```

```

    Jump = 0;
    ALUOp = 2'b00;
end
6'b000100: begin // beq
    RegDst = 1'bx;
    RegW = 0;
    ALUSrc = 0;
    MemR = 0;
    MemW = 0;
    MemtoReg = 1'bx;
    Branch = 1;
    Jump = 0;
    ALUOp = 2'b01;
end
6'b000010: begin // j
    RegDst = 1'bx;
    RegW = 0;
    ALUSrc = 1'bx;
    MemR = 0;
    MemW = 0;
    MemtoReg = 1'bx;
    Branch = 0;
    Jump = 1;
    ALUOp = 2'bx;
end
6'b000101: begin // bne
    RegDst = 1'bx;
    RegW = 0;
    ALUSrc = 0;
    MemR = 0;
    MemW = 0;
    MemtoReg = 1'bx;
    Branch = 1;
    Jump = 0;
    ALUOp = 2'b01;
end
default: begin
    // 默认设置
    RegDst = 0;
    RegW = 0;
    ALUSrc = 0;
    MemR = 0;
    MemW = 0;
    MemtoReg = 0;
    Branch = 0;
    Jump = 0;
end

```



```

        ALUOp = 2'b00;
    end
endcase
end
endmodule

```

- **原理：**根据指令的[31:26]位给出的opcode来确定输出的控制信号。控制信号表除bne外均由课本给出。发现实现中，bne的控制信号可以与beq相同，再发现指令是bne后反转z信号(ALU结果是否为0)即可实现，后续有细节补充。

MUX2to1_5b (5位2选1多路复用器)

- **接口：**
 - **输入：**
 - A (5 位输入)：输入信号 A。
 - B (5 位输入)：输入信号 B。
 - sel (选择信号)：控制输出选择。
 - **输出：**
 - Y (5 位输出)：选择结果输出信号。
- **功能：**实现 5 位信号的 2 选 1 多路复用。根据选择信号 sel，决定输出信号 Y 是来自输入 A 还是输入 B。
- **代码实现：**

```

module MUX2to1_5b (
    input [4:0] A,        // 输入A
    input [4:0] B,        // 输入B
    input sel,            // 选择信号
    output reg [4:0] Y    // 输出
);

    always @(*) begin
        if (sel)          // 如果选择信号为 1，则选择输入 B
            Y = B;
        else              // 否则选择输入 A
            Y = A;
        end
    end

endmodule

```

- **原理：**若输入的sel是1，将Y赋为B，反之赋为A。

MUX2to1_32b (32位2选1多路复用器)

- **接口：**

- **输入：**
 - A (32 位输入)：输入信号 A。
 - B (32 位输入)：输入信号 B。
 - sel (选择信号)：控制输出选择。
- **输出：**
 - Y (32 位输出)：选择结果输出信号。
- **功能：**实现 32 位信号的 2 选 1 多路复用。根据选择信号 sel，决定输出信号 Y 是来自输入 A 还是输入 B。
- **代码实现：**

```
module MUX2to1_32b (
    input [31:0] A,           // 输入A
    input [31:0] B,           // 输入B
    input sel,                // 选择信号
    output reg [31:0] Y       // 输出
);

always @(*) begin
    if (sel)                  // 如果选择信号为 1，则选择输入 B
        Y = B;
    else                      // 否则选择输入 A
        Y = A;
    end
endmodule
```

- **原理：**与五位相似。

SHL2_26 (26位左移2位模块)

- **接口：**
 - **输入：**
 - in (26 位输入)：待左移的信号。
 - **输出：**
 - out (28 位输出)：左移 2 位后的信号，低位补零。
- **功能：**将 26 位输入信号左移 2 位，输出结果为 28 位，高 26 位保持输入信号的原始数据，低 2 位补 0。
- **代码实现：**

```

module SHL2_26 (
    input [25:0] in,      // 26 位输入
    output [27:0] out     // 28 位输出
);

    assign out = {in, 2'b00}; // 将输入值左移 2 位，补 0

endmodule

```

- **原理：**将输入值左移两位补零再输出。

SHL2_32 (32位左移2位模块)

- **接口：**
 - **输入：**
 - in (32 位输入)：待左移的信号。
 - **输出：**
 - out (32 位输出)：左移 2 位后的信号。
- **功能：**将 32 位输入信号左移 2 位，保持位宽不变，低位补零。
- **代码实现：**

```

module SHL2_32 (
    input [31:0] in,      // 32 位输入
    output [31:0] out     // 32 位输出
);

    assign out = in << 2;

endmodule

```

- **原理：**将输入值左移两位输出。

RF (寄存器堆)

- **接口：**
 - **输入：**
 - W_data (32 位)：写入数据。
 - R_Reg1 (5 位)：读端口 1 的寄存器地址。
 - R_Reg2 (5 位)：读端口 2 的寄存器地址。
 - W_Reg (5 位)：写入寄存器地址。
 - W (1 位)：写使能信号。
 - clk (1 位)：时钟信号。
 - **输出：**

- R_data1 (32 位): 读端口 1 的输出数据。
- R_data2 (32 位): 读端口 2 的输出数据。
- **功能:** 实现一个支持双端口读、单端口写的寄存器文件, 用于存储和提供 32 个 32 位寄存器的数据。
- **代码实现:**

```
module RF (
    input [31:0] W_data,      // 写入数据
    input [4:0] R_Reg1,      // 读端口1的寄存器地址
    input [4:0] R_Reg2,      // 读端口2的寄存器地址
    input [4:0] W_Reg,       // 写入寄存器地址
    input W,                 // 写使能
    input clk,               // 时钟信号
    output [31:0] R_data1,   // 读端口1的数据
    output [31:0] R_data2    // 读端口2的数据
);

// 定义一个 32 个 32 位寄存器的寄存器堆
reg [31:0] reg_file [31:0];
integer i;
initial begin
    for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
        reg_file[i] = 32'b0;
    end
end

// 读端口1, 读取对应寄存器的内容
assign R_data1 = (R_Reg1 != 5'b0) ? reg_file[R_Reg1] : 32'b0; // 如果 R_Reg1 不是寄存器 0,

// 读端口2, 读取对应寄存器的内容
assign R_data2 = (R_Reg2 != 5'b0) ? reg_file[R_Reg2] : 32'b0; // 如果 R_Reg2 不是寄存器 0,

always @(posedge clk) begin
    if (W && W_Reg != 5'b0) begin
        reg_file[W_Reg] <= W_data; // 如果 W 使能且 W_Reg 不是寄存器 0, 则写入数据
    end
end

endmodule
```

- **原理:** 关于写功能: 当写使能有效时, 准备写入。即将 W_data 读入的内容写到 W_Reg 给出的寄存器号对应的寄存器。注意: 1.零号寄存器的内容一直为0, 不得写入; 2.寄存器写必须是clk同步的。关于读功能: 持续根据读端口给出的寄存器地址来读出数据输出, 用组合逻辑完成。关于初始: 将寄存器所有内容置零。

SigExt16_32 (16 位到 32 位符号扩展器)

- 接口：
 - 输入：
 - in (16 位): 需要进行符号扩展的输入数据。
 - 输出：
 - out (32 位): 符号扩展后的 32 位输出数据。
- 功能: 将一个 16 位输入按照最高位 (符号位) 扩展成 32 位, 以支持有符号数据的扩展操作。
- 代码实现:

```
module SigExt16_32 (  
    input [15:0] in,          // 16 位输入  
    output [31:0] out         // 32 位输出  
);  
  
    // 符号扩展: 将 16 位输入符号扩展为 32 位  
    assign out = { {16{in[15]}}, in }; // 通过扩展符号位来实现  
  
endmodule
```

- 原理: in为16位, 因此in[15]即符号位。通过拓展该位即可实现16位到32位的符号拓展。

ALUCU (算术逻辑单元控制单元)

- 接口：
 - 输入：
 - funct (6 位): 指令功能字段, 用于区分不同的 R 型操作。
 - ALUOp (2 位): ALU 操作码, 由主控制单元提供, 指示操作类型。
 - 输出：
 - ALUCtrl (3 位): 控制 ALU 执行特定操作的信号。
- 功能: 根据 ALUOp 和 funct 的值生成控制信号 ALUCtrl, 以指示 ALU 执行特定的算术或逻辑操作。
- 代码实现:

```

module ALUCU (
    input [5:0] funct,
    input [1:0] ALUOp,
    output reg [2:0] ALUCtrl
);

always @(*) begin
    case (ALUOp)
        2'b00: ALUCtrl = 3'b100; // 加法（例如用于 LW/SW 指令）
        2'b01: ALUCtrl = 3'b110; // 减法（例如用于 BEQ 指令）
        2'b10: begin // R 型指令
            case (funct)
                6'b100000: ALUCtrl = 3'b100; // 加法
                6'b100001: ALUCtrl = 3'b101; // 加法无符号
                6'b100010: ALUCtrl = 3'b110; // 减法
                6'b100100: ALUCtrl = 3'b000; // AND
                6'b100101: ALUCtrl = 3'b001; // OR
                6'b101010: ALUCtrl = 3'b011; // SLT (Set on Less Than)
                default: ALUCtrl = 3'bxxx; // 不支持的操作
            endcase
        end
        2'b11: begin // 其他指令（备用）
            case (funct)
                6'b100000: ALUCtrl = 3'b100; // 加法
                6'b100001: ALUCtrl = 3'b101; // 加法无符号
                6'b100010: ALUCtrl = 3'b110; // 减法
                6'b100100: ALUCtrl = 3'b000; // AND
                6'b100101: ALUCtrl = 3'b001; // OR
                6'b101010: ALUCtrl = 3'b011; // SLT
                default: ALUCtrl = 3'bxxx; // 不支持的操作
            endcase
        end
        default: ALUCtrl = 3'bxxx; // 默认值
    endcase
end

endmodule

```

- **原理：**根据课本给出的ALUOp真值表实现。通过输入的ALUOp信号，输入的指令的funct段，确定对应的ALUCtrl信号。

ALU (算术逻辑单元)

- **接口：**
 - 输入：

- opcode (6 位操作码)
- funct (6 位功能码)
- s (5 位移位量)
- A (32 位输入 A)
- B (32 位输入 B)
- ALUctr1 (3 位 ALU 控制信号)

◦ 输出:

- z (1 位零标志)
- c (32 位运算结果)
- Exception (异常标志)

- **功能:** 执行一系列的算术与逻辑运算, 如加法、减法、按位与、按位或、移位等, 计算结果存储在输出 c 中, 同时根据运算结果更新零标志 z 和异常标志 Exception。
- **代码实现:**

```

module ALU (
    input [5:0] opcode,
    input [5:0] funct,
    input [4:0] s,
    input [31:0] A,          // 32 位输入 A
    input [31:0] B,          // 32 位输入 B
    input [2:0] ALUCtrl,     // 3 位 ALU 控制信号
    output reg Z,            // 1 位零标志 Z
    output reg [31:0] C,
    output reg Exception
);

initial begin
    Exception = 0;
end

always @( * ) begin
    case (ALUCtrl)
        3'b100: begin // 加法
            C = A + B;
            if ((A[31] == B[31]) && (C[31] != A[31])) begin
                Exception = 1;
            end
        end
        3'b101: begin // 无符号加法 (addu)
            C = A + B;
        end
        3'b110: begin // 减法
            C = B - A;
            if ((A[31] == B[31]) && (C[31] != A[31])) begin
                Exception = 1;
            end
        end
        3'b000: begin // AND
            C = A & B;
        end
        3'b001: begin // OR
            C = A | B;
        end
        3'b011: begin // 小于比较 (SLT)
            if ($signed(A) < $signed(B))
                C = 32'b1; // A < B 时, 结果为 1
            else
                C = 32'b0; // 否则为 0
        end
        default: begin

```



```

        C = 32'b0; // 如果不支持的操作，默认输出 0
    end
endcase

case (funct)
    6'b100111: begin//NOR
        C = ~(A | B);
    end
    6'b000100: begin//SLLV
        C = B << A;
    end
    6'b000111: begin//SRAV
        C = B >>> A;
    end
    6'b000110: begin//SRLV
        C = B >> A;
    end
    6'b100011: begin//SUBU
        C = B - A;
    end
    6'b100110: begin//XOR
        C = A ^ B;
    end
    6'b101011: begin//SLTU
        if (A < B)
            C = 32'b1; // A < B 时，结果为 1
        else
            C = 32'b0; // 否则为 0
        end
    end
    6'b000000: begin//SLL
        C = B << s;
    end
    6'b000011: begin//SRA
        C = B >>> s;
    end
    6'b000010: begin//SRL
        C = B >> s;
    end
endcase

if (C == 32'b0)
    Z = 1'b1; // 如果结果为 0，设置 Z 为 1
else
    Z = 1'b0; // 否则，Z 为 0

if (opcode == 6'b000101) begin

```

```

    if (C == 32'b0)
        Z = 1'b0; // 如果结果为 0，设置 Z 为 1
    else
        Z = 1'b1; // 否则，Z 为 0
    end
end
endmodule

```

- **原理：**对于基础十条指令，ALU严格按照课本上的ALUop真值表等，得到正确的ALUctrl信号，进行正确的操作。但为了增加新的十条R型指令，三位的ALUctrl信号是不够用的。因此，在课本ALU的基础上，引入了三个新信号。一个是指令的opcode，一个是位移量s，对应指令的[10:6]段，还有一个即R型指令的funct字段。funct是为了使得ALU操作不仅依赖于ALUctrl，通过引入funct，可以通过对funct的直接判断，使得ALU操作个数不被ALUctrl位数限制。此外，加入了一个新的一位输出信号，Exception。这是由于addu，subu等操作，会产生溢出等异常。在仿真中，若发生信号，我们将exception置为1。引入opcode则是为了实现bne指令。当alu发现指令是bne时，alu将反转通过结果得知的z信号，因为beq指令中，正是通过对z信号是否为0来判断是否相等，若等就跳，若不等就不跳(可在连接图中直观发现)。因此，我们只需在bne指令时，反转z信号，其余控制信号不变，就可完成相反的效果，实现bne指令。其余指令实现：简单的一些算术逻辑运算，根据定义来。

DataMemory (数据存储器模块)

- **接口：**
 - 输入：
 - clk (时钟信号)
 - Addr (32 位地址输入)
 - W_data (32 位写入数据)
 - R (读使能信号)
 - W (写使能信号)
 - 输出：
 - R_data (32 位读出数据)
- **功能：**实现一个 32KB 的数据存储器，支持通过地址读取或写入数据。读写操作由 R 和 W 信号控制。当 W 有效时，写入数据；当 R 有效时，读取数据。
- **代码实现：**

```

module DataMemory (
    input clk,                // 时钟信号
    input [31:0] Addr,        // 32 位地址输入
    input [31:0] W_data,      // 32 位写入数据
    input R,                  // 读使能信号
    input W,                  // 写使能信号
    output reg [31:0] R_data // 32 位读出数据
);

// 定义一个 32KB 的数据存储器，假设 32 位地址可以访问的存储单元
reg [31:0] mem [0:1023]; // 1024 个 32 位宽的数据单元（总共 32KB）
initial begin
    mem[0] = 32'h00000009;
    mem[1] = 32'h00000008;
    mem[2] = 32'h00000007;
    mem[3] = 32'h00000006;
    mem[4] = 32'h00000005;
    mem[5] = 32'h00000005;
    mem[6] = 32'h00000005;
    mem[7] = 32'h00000005;
    mem[8] = 32'h00000005;
    mem[9] = 32'h00000005;
end

always @(posedge clk) begin
    if (W) begin
        mem[Addr] <= W_data; // 写数据到存储器
    end
end

always @(*) begin
    if (R) begin
        R_data <= mem[Addr]; // 读取数据
    end
end

endmodule

```

- **原理：**整体思路其实与寄存器堆非常相似。但有一点本应不同：为什么DM的写操作被设计成了与clk信号同步的操作？在实际测试中，发现如果不与clk信号同步，DM的写会有一些奇怪的问题。例如，在Addr=2时写入，如果使用组合逻辑操作写入，将会把[1],[0]也写入！而监测addr信号，却从来没有置为0或1。如果addr=18，则会写入[11],[9]。因此不得不将DM设计成与时钟同步的写，发现问题解决了，十分成功。

单周期部件连接情况

- 代码实现：

```

module SingleCycleCPU(clk ,rst);

    input clk;
    input rst;

    // 声明信号
    wire [31:0] OPC, MUX_3PC_32b, Inst, add1_PC, add2_PC, MUX_2PC_32b, Inst_shl2_32;
    wire RegDst, RegW, ALUSrc, MemR, MemW, MemtoReg, Branch, Jump;
    wire [1:0] ALUOp;
    wire [2:0] ALUCtrl;
    wire [4:0] W_Reg;
    wire [27:0] Inst_shl2_26;
    wire [31:0] Inst_sigext, ALU_B, R_data1, R_data2, C;
    wire Z;
    wire [31:0] W_data, R_data;

    // PC模块实例
    PC pc_inst (
        .clk(clk),          // 时钟信号
        .rst(rst),          // 复位信号
        .IPC(MUX_3PC_32b),   // 加法器输出连接到IPC
        .OPC(OPC)           // 程序计数器输出
    );

    // Adder模块实例
    Adder adder_1 (
        .A(32'h4),          // 连接PC模块的输出
        .B(OPC),            // 假设我们要加4，用于计算下一条指令的地址
        .Sum(add1_PC)       // 加法器输出连接到PC模块的IPC
    );

    IM im_inst (
        .Addr(OPC),
        .Inst(Inst)
    );

    MCU mcu (
        .opcode(Inst[31:26]), // 从指令中提取操作码
        .clk(clk),
        .RegDst(RegDst),
        .RegW(RegW),
        .ALUSrc(ALUSrc),
        .MemR(MemR),
        .MemW(MemW),
        .MemtoReg(MemtoReg),
        .Branch(Branch),

```

```

        .Jump(Jump),
        .ALUOp(ALUOp)
    );

MUX2to1_5b MUX_5b (
    .A(Inst[20:16]),
    .B(Inst[15:11]),
    .sel(RegDst),
    .Y(W_Reg)
);

SHL2_26 shl2_1 (
    .in(Inst[25:0]),
    .out(Inst_shl2_26)
);

RF rf (
    .W_data(W_data),
    .R_Reg1(Inst[25:21]),
    .R_Reg2(Inst[20:16]),
    .W_Reg(W_Reg),
    .W(RegW),
    .clk(clk),
    .R_data1(R_data1),
    .R_data2(R_data2)
);

SigExt16_32 sigext16_32(
    .in(Inst[15:0]),
    .out(Inst_sigext)
);

MUX2to1_32b MUX_1_32b (
    .A(R_data2),
    .B(Inst_sigext),
    .sel(ALUSrc),
    .Y(ALU_B)
);

ALUCU alucu (
    .funct(Inst[5:0]),
    .ALUOp(ALUOp),
    .ALUCtrl(ALUCtrl)
);

SHL2_32 shl2_2 (

```

```

        .in(Inst_sigext),
        .out(Inst_shl2_32)
    );

    Adder adder_2 (
        .A(add1_PC),
        .B(Inst_shl2_32),
        .Sum(add2_PC)
    );

    MUX2to1_32b MUX_2_32b (
        .A(add1_PC),
        .B(add2_PC),
        .sel(Z & Branch),
        .Y(MUX_2PC_32b)
    );

    MUX2to1_32b MUX_3_32b (
        .A(MUX_2PC_32b),
        .B({add1_PC[31:28], Inst_shl2_26} - 32'h00400000 ),
        .sel(Jump),
        .Y(MUX_3PC_32b)
    );

    ALU alu (
        .opcode(Inst[31:26]),
        .funct(Inst[5:0]),
        .s(Inst[10:6]),
        .A(R_data1),
        .B(ALU_B),
        .ALUCtrl(ALUCtrl),
        .Z(Z),
        .C(C)
    );

    DataMemory DM (
        .clk(clk),           // 时钟信号
        .Addr(C),           // 地址输入
        .W_data(R_data2),   // 写入数据
        .R(MemR),           // 读取使能信号
        .W(MemW),           // 写入使能信号
        .R_data(R_data)     // 读取的数据输出
    );

```


```

MUX2to1_32b MUX_4_32b (
    .A(C),
    .B(R_data),
    .sel(MemtoReg),
    .Y(W_data)
);

```

endmodule

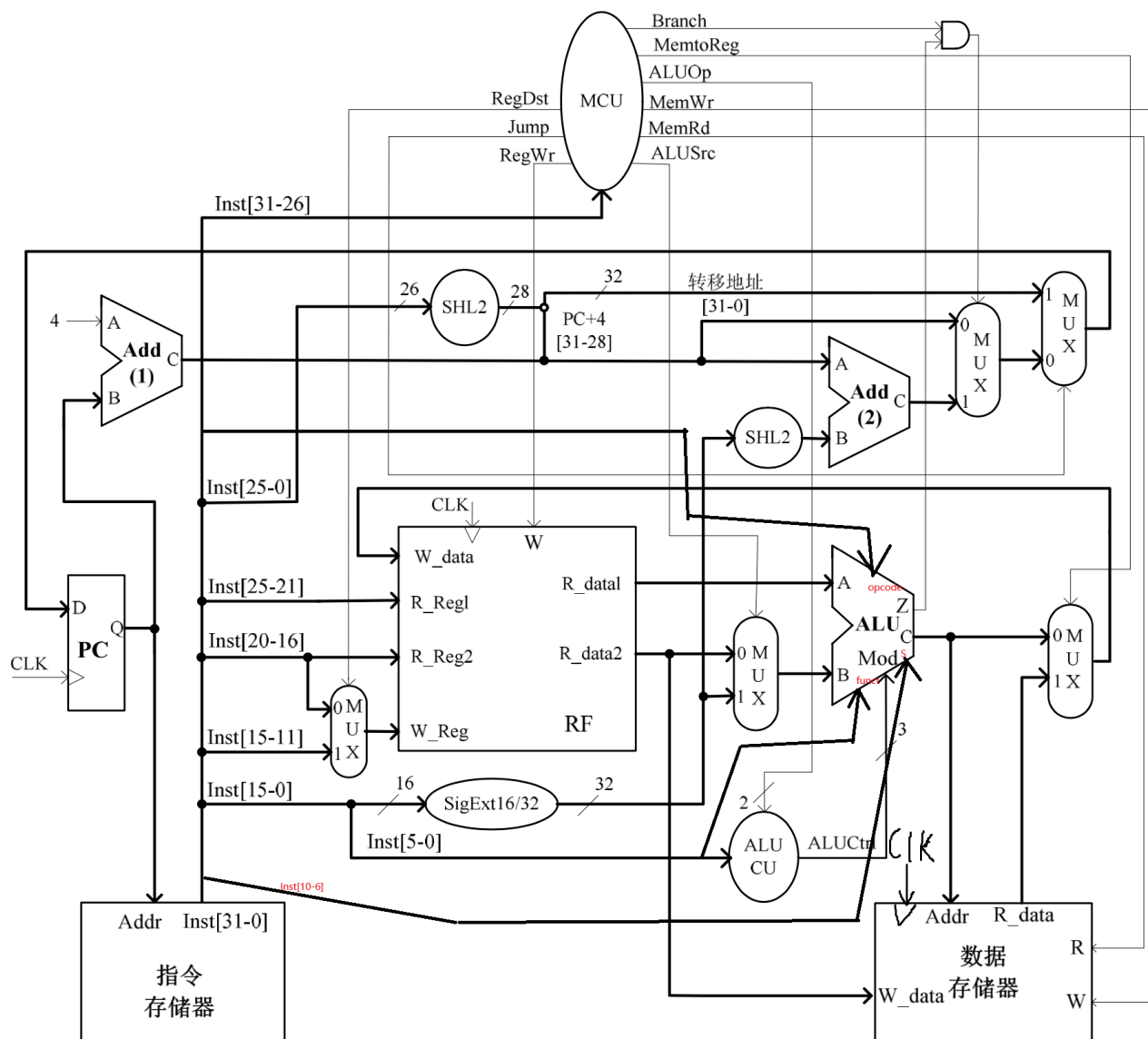- 值得一提的是:在MUX_3_32b中, 我将B口输入信号 - 32'h00400000。看似是非常不符合规范和仿真目标的, 但这实际上是有原因的。因为本次仿真要实现的是MIPS指令集, 而MIPS默认指令起始地址是32'h00400000。在实际的仿真实验中, 完全没有必要预留如此大的空间, 在仿真实验中这是无效的。因此, 为了套用MIPS指令集, 可以直接使用根据MIPS指令集生成的跳转指令(j)指令, 做出了这个改动。这样的改动并不影响仿真实现。
- 单周期数据通路图:



单周期仿真测试

- 测试用指令:

//基础十条测试

```
memory[0] = 32'h8c020001; // lw $2, 1($0)
memory[1] = 32'h8c030004; // lw $3, 4($0)
memory[2] = 32'h00433020; // add $6, $2, $3 - $6 = $2 + $3
memory[3] = 32'h00623822; // sub $7,$3,$2
memory[4] = 32'h00624021; // addu $8,$3,$2
memory[5] = 32'h00624824; // and $9,$3,$2
memory[6] = 32'h00625025; // or $10,$3,$2
memory[7] = 32'h0043582a; // slt $11,$2,$3
memory[8] = 32'hac060002; // sw,$6,2($0)
memory[9] = 32'h10c60001; // beq $6,$6,label
memory[10] = 32'h8c0c0004; // lw,$12,4($0)
memory[11] = 32'h8c0d0004; // label:lw,$13,4($0)
memory[12] = 32'h0810000e; // j label2
memory[13] = 32'h8c0e0004; // lw,$14,4($0)
memory[14] = 32'h8c0f0004; // label2: lw,$15,4($0)
memory[15] = 32'h00000000; // nop
```

//增加的十一条测试

```
memory[0] = 32'h8c020001; // lw $2, 1($0)
memory[1] = 32'h8c030004; // lw $3, 4($0)
memory[2] = 32'h00432027; // nor $4,$2,$3
memory[3] = 32'h00032940; // sll $5,$3,5
memory[4] = 32'h00623004; // sllv $6,$2,$3
memory[5] = 32'h0043382b; // sltu $7,$2,$3
memory[6] = 32'h00034043; // sra $8,$3,1
memory[7] = 32'h00624807; // srav $9,$2,$3
memory[8] = 32'h00025042; // srl $10,$2,1
memory[9] = 32'h00625806; // srlv $11,$2,$3
memory[10] = 32'h00436023; // subu $12,$2,$3
memory[11] = 32'h00436826; // xor $13,$2,$3
memory[12] = 32'h14430001; // bne $2,$3,label
memory[13] = 32'h00437026; // xor $14,$2,$3
memory[14] = 32'h00437826; // label:xor $15,$2,$3
memory[15] = 32'h00000000; // nop
```

- tb文件:

```

module tb_SingleCycleCPU;

    // 定义信号
    reg clk;
    reg rst;

    // 实例化单周期CPU模块
    SingleCycleCPU cpu (
        .clk(clk),
        .rst(rst)
    );

    // 时钟生成器
    always begin
        #5 clk = ~clk; // 每 5 单位时间反转时钟
    end

    // 初始化信号
    initial begin
        // 初始化时钟和复位
        clk = 0;
        rst = 0;


        #5 rst = 1; // 延时 10 单位时间后复位信号清零
        #10 rst = 0;
        // 模拟结束时
        #1000 $finish; // 模拟运行 100 单位时间后结束
    end

endmodule


```

- **运行结果：**

单周期测试1

 

单周期测试2

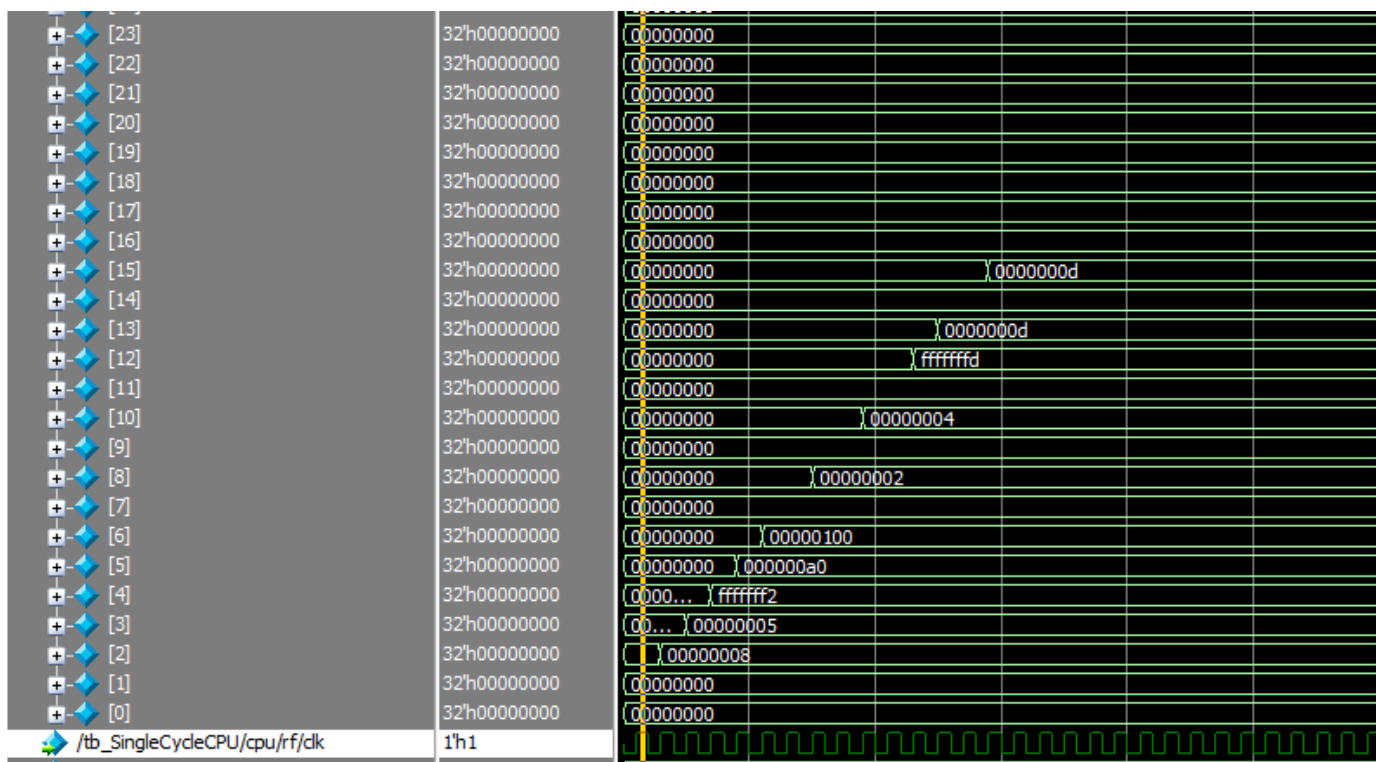

• 测试结果分析：

通过对clk, Inst, OPC等信号的检查，发现跳转指令均正常实现，通过对rf与dm的数据检查，发现R型指令均成功实现，lw, sw指令成功实现。此外，通过对rf中某些位的检测，发现一些指令未成功执行，被跳过，也证实了跳转指令的成功实现。综上，运行成功。

多周期部件说明

多周期主要部件列表

实验中实现的部件包括：

部件名称
PC (程序计数器)
MDR (存储器数据寄存器)
IR (指令寄存器)
RF (寄存器堆)
MUX2to1_5b (五位二路选择器)
MUX2to1_32b (三十二位二路选择器)
DataMemory (数据存储器)
Mux4to1(四路选择器)
Mux3to1(三路选择器)
ALU (算术逻辑单元)
ALUCU (ALU控制单元)
SHL2_26 (26位移位器)
SR (状态寄存器)
CU (控制单元)

多周期部件详细说明

PC (程序计数器)

- 接口：
 - 输入：
 - clk (时钟信号)
 - rst (复位信号)
 - w (写使能信号)
 - IPC (下一条指令地址)
 - 输出：

- OPC (当前指令地址)
- **功能：**维护当前的指令地址。每个时钟周期，根据写使能信号 w 决定是否更新当前指令地址。如果 rst 信号有效，则复位 OPC 为 0。
- **代码实现：**

```
module PC(
    input          clk,
    input          rst,
    input          w,
    input [31:0] IPC,
    output reg [31:0] OPC
);
    always @(posedge clk, posedge rst) begin
        if (rst) begin
            OPC <= 32'h00000000; // 复位时，OPC 置为 0
        end else if(w) begin
            OPC <= IPC;          // 写使能有效时，更新 OPC 为 IPC
        end
    end
endmodule
```

- **原理：**tb文件中会在开始发送一个复位信号，使得OPC(当前输出的PC值，即当前指令地址)初始为0。当clk跳动，且有PC写信号，则从IPC，即根据一系列控制信号、操作后得到的下一个周期的PC输入到当前指令地址，即指令地址更新。

DataMemory (数据存储器模块)

- **接口：**
 - 输入：
 - clk (时钟信号)
 - Addr (32 位地址输入)
 - W_data (32 位写入数据)
 - R (读使能信号)
 - W (写使能信号)
 - 输出：
 - R_data (32 位读出数据)
- **功能：**实现一个 32KB 的数据存储器，支持按字对齐的地址访问，存储器初始包含指令和数据，支持读写操作。
- **代码实现：**

```

module DataMemory (
    input clk,                // 时钟信号
    input [31:0] Addr,        // 32 位地址输入
    input [31:0] W_data,      // 32 位写入数据
    input R,                  // 读使能信号
    input W,                  // 写使能信号
    output reg [31:0] R_data // 32 位读出数据
);

```

// 定义一个 32KB 的数据存储器，假设 32 位地址可以访问的存储单元

```

reg [31:0] mem [0:1023]; // 1024 个 32 位宽的数据单元（总共 32KB），地址为 4n 的存储单元对应
initial begin

```

// 初始化部分指令和数据

```

mem[0] = 32'h8c020054; // lw $2, 84($0)
mem[1] = 32'h8c030060; // lw $3, 96($0)
mem[2] = 32'h00433020; // add $6, $2, $3 - $6 = $2 + $3
mem[3] = 32'h00623822; // sub $7, $3, $2
mem[4] = 32'h00624021; // addu $8, $3, $2
mem[5] = 32'h00624824; // and $9, $3, $2
mem[6] = 32'h00625025; // or $10, $3, $2
mem[7] = 32'h0043582a; // slt $11, $2, $3
mem[8] = 32'hac060058; // sw $6, 88($0)
mem[9] = 32'h10c60001; // beq $6, $6, label
mem[10] = 32'h8c0c0060; // lw $12, 96($0)
mem[11] = 32'h8c0d0060; // label: lw $13, 96($0)
mem[12] = 32'h0810000e; // j label2
mem[13] = 32'h8c0e0060; // lw $14, 96($0)
mem[14] = 32'h8c0f0060; // label2: lw $15, 96($0)
mem[15] = 32'd15; // 数据赋值
mem[16] = 32'd16;
mem[17] = 32'd17;
mem[18] = 32'd18;
mem[19] = 32'd19;
mem[20] = 32'd20;
mem[21] = 32'd21;
mem[22] = 32'd22;
mem[23] = 32'd23;
mem[24] = 32'd24;
mem[25] = 32'd25;
mem[26] = 32'd26;
mem[27] = 32'd27;
mem[28] = 32'd28;
mem[29] = 32'd29;
mem[30] = 32'd30;
mem[31] = 32'd31;
mem[32] = 32'd32;

```

```

    mem[33] = 32'd33;
    mem[34] = 32'd34;
    mem[35] = 32'd35;
    mem[36] = 32'd36;
    mem[37] = 32'd37;
    mem[38] = 32'd38;
    mem[39] = 32'd39;
    mem[40] = 32'd40;
end

always @( * ) begin
    if (R) begin
        R_data <= mem[Addr >> 2]; // 按字对齐读取数据
    end
end

always @(posedge clk) begin
    if (W) begin
        mem[Addr >> 2] <= W_data; // 按字对齐写入数据
    end
end

endmodule

```

- **原理：**与单周期不同的是，多周期中，指令和数据都存放在了数据存储器中。这是因为多周期的特性：没有冗余部件。在我的设计中,我将指令段放在了最前面。当有R信号，读。当有W信号，则写入 W_data 输入的内容。其中，读仍然是组合逻辑，而写才是时钟同步。将Addr >> 2的原因，也是为了严格按照PC + 4的要求。其实实现的就是一个32位字地址寻址的一个地址空间。

IR (指令寄存器模块)

- **接口：**
 - 输入：
 - clk (时钟信号)
 - D (32 位指令输入)
 - W (写使能信号)
 - 输出：
 - Inst_2521 (指令的 [25:21] 位字段)
 - Inst_2016 (指令的 [20:16] 位字段)
 - Inst_150 (指令的 [15:0] 位字段)
 - Inst_3126 (指令的 [31:26] 位字段)
 - Inst (完整的 32 位指令)
- **功能：**从输入指令中提取指定的字段并存储，支持写使能控制。
- **代码实现：**

```

module IR (
    input clk,
    input [31:0] D,
    input W,
    output reg [4:0] Inst_2521,
    output reg [4:0] Inst_2016,
    output reg [16:0] Inst_150,
    output reg [5:0] Inst_3126,
    output reg [31:0] Inst
);

    always @(posedge clk) begin
        if (W) begin
            Inst_2521 <= D[25:21];    // 提取指令的 [25:21] 位字段
            Inst_2016 <= D[20:16];    // 提取指令的 [20:16] 位字段
            Inst_150  <= D[15:0];     // 提取指令的 [15:0] 位字段
            Inst_3126 <= D[31:26];    // 提取指令的 [31:26] 位字段
            Inst <= D[31:0];          // 存储完整的 32 位指令
        end
    end
endmodule

```

- **原理：**模块通过 D 输入接收一条 32 位指令。使用 W 写使能信号控制字段的更新，仅在 W 有效时更新输出。输出字段根据位范围从输入指令中提取，分别输出到各个端口。

MUX2to1_32b (32位2选1多路复用器)

- **接口：**
 - **输入：**
 - A (32 位输入)：输入信号 A。
 - B (32 位输入)：输入信号 B。
 - sel (选择信号)：控制输出选择。
 - **输出：**
 - Y (32 位输出)：选择结果输出信号。
- **功能：**实现 32 位信号的 2 选 1 多路复用。根据选择信号 sel，决定输出信号 Y 是来自输入 A 还是输入 B。
- **代码实现：**


```

module MUX2to1_32b (
    input [31:0] A,          // 输入A
    input [31:0] B,          // 输入B
    input sel,               // 选择信号
    output reg [31:0] Y      // 输出
);

    always @(*) begin
        if (sel)              // 如果选择信号为 1，则选择输入 B
            Y = B;
        else                  // 否则选择输入 A
            Y = A;
        end
    end

endmodule

```

- **原理：**与单周期仿真CPU相同。

SHL2_26 (26位左移2位模块)

- **接口：**
 - **输入：**
 - in (26 位输入)：待左移的信号。
 - **输出：**
 - out (28 位输出)：左移 2 位后的信号，低位补零。
- **功能：**将 26 位输入信号左移 2 位，输出结果为 28 位，高 26 位保持输入信号的原始数据，低 2 位补 0。
- **代码实现：**

```

module SHL2_26 (
    input [25:0] in,         // 26 位输入
    output [27:0] out        // 28 位输出
);

    assign out = {in, 2'b00}; // 将输入值左移 2 位，补 0

endmodule

```

- **原理：**将输入值左移两位补零再输出。

MDR (数据寄存器模块)

- **接口：**
 - **输入：**

- clk (时钟信号)
 - D (32 位数据输入)
- 输出:
 - Q (32 位数据输出)
- **功能:** 在时钟信号的上升沿, 将输入数据 D 保存到输出 Q 中。
- **代码实现:**

```
module MDR (
    input clk,
    input [31:0] D,
    output reg [31:0] Q
);

    always @(posedge clk) begin
        Q <= D;          // 将输入数据 D 保存到输出 Q
    end
endmodule
```

- **原理:** 在时钟信号 clk 的上升沿, 输入数据 D 被存储到 Q 中, 并输出。

MUX2to1_5b (5位2选1多路复用器)

- **接口:**
 - **输入:**
 - A (5 位输入): 输入信号 A。
 - B (5 位输入): 输入信号 B。
 - sel (选择信号): 控制输出选择。
 - **输出:**
 - Y (5 位输出): 选择结果输出信号。
- **功能:** 实现 5 位信号的 2 选 1 多路复用。根据选择信号 sel, 决定输出信号 Y 是来自输入 A 还是输入 B。
- **代码实现:**

```

module MUX2to1_5b (
    input [4:0] A,          // 输入A
    input [4:0] B,          // 输入B
    input sel,              // 选择信号
    output reg [4:0] Y      // 输出
);

    always @(*) begin
        if (sel)            // 如果选择信号为 1，则选择输入 B
            Y = B;
        else                // 否则选择输入 A
            Y = A;
        end
    end

endmodule

```

- **原理：**与单周期相同。

RF (寄存器堆)

- **接口：**
 - **输入：**
 - W_data (32 位)：写入数据。
 - R_Reg1 (5 位)：读端口 1 的寄存器地址。
 - R_Reg2 (5 位)：读端口 2 的寄存器地址。
 - W_Reg (5 位)：写入寄存器地址。
 - W (1 位)：写使能信号。
 - clk (1 位)：时钟信号。
 - **输出：**
 - R_data1 (32 位)：读端口 1 的输出数据。
 - R_data2 (32 位)：读端口 2 的输出数据。
- **功能：**实现一个支持双端口读、单端口写的寄存器文件，用于存储和提供 32 个 32 位寄存器的数据。
- **代码实现：**

```

module RF (
    input [31:0] W_data,      // 写入数据
    input [4:0] R_Reg1,       // 读端口1的寄存器地址
    input [4:0] R_Reg2,       // 读端口2的寄存器地址
    input [4:0] W_Reg,        // 写入寄存器地址
    input W,                  // 写使能
    input clk,                // 时钟信号
    output [31:0] R_data1,     // 读端口1的数据
    output [31:0] R_data2     // 读端口2的数据
);

// 定义一个 32 个 32 位寄存器的寄存器堆
reg [31:0] reg_file [31:0];
integer i;
initial begin
    for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
        reg_file[i] = 32'b0;
    end
end

// 读端口1, 读取对应寄存器的内容
assign R_data1 = (R_Reg1 != 5'b0) ? reg_file[R_Reg1] : 32'b0; // 如果 R_Reg1 不是寄存器 0,

// 读端口2, 读取对应寄存器的内容
assign R_data2 = (R_Reg2 != 5'b0) ? reg_file[R_Reg2] : 32'b0; // 如果 R_Reg2 不是寄存器 0,

always @(posedge clk) begin
    if (W && W_Reg != 5'b0) begin
        reg_file[W_Reg] <= W_data; // 如果 W 使能且 W_Reg 不是寄存器 0, 则写入数据
    end
end

endmodule

```

- **原理：**与单周期相同。

SigExt16_32 (16 位到 32 位符号扩展器)

- **接口：**
 - **输入：**
 - in (16 位)：需要进行符号扩展的输入数据。
 - **输出：**
 - out (32 位)：符号扩展后的 32 位输出数据。
- **功能：**将一个 16 位输入按照最高位（符号位）扩展成 32 位，以支持有符号数据的扩展操作。

- **代码实现：**

```
module SigExt16_32 (  
    input [15:0] in,          // 16 位输入  
    output [31:0] out         // 32 位输出  
);  
  
    // 符号扩展：将 16 位输入符号扩展为 32 位  
    assign out = { {16{in[15]}}, in }; // 通过扩展符号位来实现  
  
endmodule
```

- **原理：**与单周期相同。

SHL2_32 (32位左移2位模块)

- **接口：**

- **输入：**

- in (32 位输入): 待左移的信号。

- **输出：**

- out (32 位输出): 左移 2 位后的信号。

- **功能：**将 32 位输入信号左移 2 位，保持位宽不变，低位补零。

- **代码实现：**

```
module SHL2_32 (  
    input [31:0] in,          // 32 位输入  
    output [31:0] out         // 32 位输出  
);  
  
    assign out = in << 2;  
  
endmodule
```

- **原理：**与单周期相同。

Mux4to1 (4选1多路复用器)

- **接口：**

- **输入：**

- A (32 位输入)
 - B (32 位输入)
 - C (32 位输入)
 - D (32 位输入)

- sel (2 位选择信号)
- 输出:
 - Y (32 位输出)
- **功能:** 根据 2 位选择信号 sel 的值, 从四个输入 A、B、C 和 D 中选择一个作为输出。
- **代码实现:**

```
module Mux4to1 (
    input [31:0] A,      // 输入 A
    input [31:0] B,      // 输入 B
    input [31:0] C,      // 输入 C
    input [31:0] D,      // 输入 D
    input [1:0] sel,     // 2位选择信号
    output reg [31:0] Y // 输出
);

    always @(*) begin
        case(sel)
            2'b00: Y = A; // 选择 A
            2'b01: Y = B; // 选择 B
            2'b10: Y = C; // 选择 C
            2'b11: Y = D; // 选择 D
        endcase
    end

endmodule
```

- **原理:** 根据sel信号0123来判断选择ABCD。

Mux3to1 (3选1多路复用器)

- **接口:**
 - 输入:
 - A (32 位输入)
 - B (32 位输入)
 - C (32 位输入)
 - sel (2 位选择信号)
 - 输出:
 - Y (32 位输出)
- **功能:** 根据 2 位选择信号 sel 的值, 从三个输入 A、B 和 C 中选择一个作为输出。其中选择 C 时, 减去常数 32'h00400000, 适配 MIPS 指令集的 text 段起始地址。
- **代码实现:**

```

module Mux3to1 (
    input [31:0] A,      // 输入 A
    input [31:0] B,      // 输入 B
    input [31:0] C,      // 输入 C
    input [1:0] sel,     // 2位选择信号
    output reg [31:0] Y // 输出
);

    always @(*) begin
        case(sel)
            2'b00: Y = A;                // 选择 A
            2'b01: Y = B;                // 选择 B
            2'b10: Y = C - 32'h00400000; // 选择 C，并减去 0x00400000
        endcase
    end

endmodule

```

- **原理：**根据sel信号012来判断选择ABC。C减去32'h00400000的原因：与单周期数据通路连接部分的理由相同。MIPS指令集默认的指令地址起始位是00300000，而我们设计的指令地址起始位则是00000000。为了使得仿真CPU可以直接使用根据MIPS指令集生成的指令，做出这一改动。事实证明，这改动是合理且成功的。

ALUCU (算术逻辑单元控制单元)

- **接口：**
 - **输入：**
 - funct (6 位)：指令功能字段，用于区分不同的 R 型操作。
 - ALUOp (2 位)：ALU 操作码，由主控制单元提供，指示操作类型。
 - **输出：**
 - ALUCtrl (3 位)：控制 ALU 执行特定操作的信号。
- **功能：**根据 ALUOp 和 funct 的值生成控制信号 ALUCtrl，以指示 ALU 执行特定的算术或逻辑操作。
- **代码实现：**

```

module ALUCU (
    input [5:0] funct,
    input [1:0] ALUOp,
    output reg [2:0] ALUCtrl
);

always @(*) begin
    case (ALUOp)
        2'b00: ALUCtrl = 3'b100; // 加法（例如用于 LW/SW 指令）
        2'b01: ALUCtrl = 3'b110; // 减法（例如用于 BEQ 指令）
        2'b10: begin // R 型指令
            case (funct)
                6'b100000: ALUCtrl = 3'b100; // 加法
                6'b100001: ALUCtrl = 3'b101; // 加法无符号
                6'b100010: ALUCtrl = 3'b110; // 减法
                6'b100100: ALUCtrl = 3'b000; // AND
                6'b100101: ALUCtrl = 3'b001; // OR
                6'b101010: ALUCtrl = 3'b011; // SLT (Set on Less Than)
                default: ALUCtrl = 3'bxxx; // 不支持的操作
            endcase
        end
        2'b11: begin // 其他指令（备用）
            case (funct)
                6'b100000: ALUCtrl = 3'b100; // 加法
                6'b100001: ALUCtrl = 3'b101; // 加法无符号
                6'b100010: ALUCtrl = 3'b110; // 减法
                6'b100100: ALUCtrl = 3'b000; // AND
                6'b100101: ALUCtrl = 3'b001; // OR
                6'b101010: ALUCtrl = 3'b011; // SLT
                default: ALUCtrl = 3'bxxx; // 不支持的操作
            endcase
        end
        default: ALUCtrl = 3'bxxx; // 默认值
    endcase
end

endmodule

```

- **原理：**与单周期相同。

ALU (算术逻辑单元)

- **接口：**
 - **输入：**
 - ALUOp (2 位 ALU 操作模式信号)

- opcode (6 位操作码)
- funct (6 位功能码)
- s (5 位移位量信号)
- A (32 位操作数 A)
- B (32 位操作数 B)
- ALUCtrl (3 位 ALU 控制信号)

- **输出:**

- Z (1 位零标志, 运算结果为 0 时置 1)
- C (32 位运算结果)
- Exception (1 位溢出异常标志)

- **功能:**

根据 ALUCtrl 和 funct 信号, 执行各种算术和逻辑运算, 包括:

- **基本操作:**

- 加法、无符号加法、减法、按位与、按位或、小于比较。

- **扩展操作** (主要针对 R 型指令):

- 按位 NOR、左逻辑移位、右算术移位、右逻辑移位、无符号减法、按位 XOR、小于无符号比较、基于移位量的移位操作。

- **异常检测:**

- 对于加法和减法, 检测溢出异常, 设置 Exception 标志。

- **代码实现:**

```

module ALU (
    input [1:0] ALUop,
    input [5:0] opcode,
    input [5:0] funct,
    input [4:0] s,
    input [31:0] A,          // 32 位输入 A
    input [31:0] B,          // 32 位输入 B
    input [2:0] ALUctrl,     // 3 位 ALU 控制信号
    output reg Z,            // 1 位零标志 Z
    output reg [31:0] C,     // 32 位输出 C (运算结果)
    output reg Exception

);

initial begin
    Exception = 0;
end

always @( * ) begin
    case (ALUctrl)
        3'b100: begin // 加法
            C = A + B;
            if ((A[31] == B[31]) && (C[31] != A[31])) begin
                Exception = 1;
            end
        end
        3'b101: C = A + B; // 无符号加法
        3'b110: begin // 减法
            C = B - A;
            if ((A[31] == B[31]) && (C[31] != A[31])) begin
                Exception = 1;
            end
        end
        3'b000: C = A & B; // 按位与
        3'b001: C = A | B; // 按位或
        3'b011: C = ($signed(A) < $signed(B)) ? 1 : 0; // 小于比较 (SLT)
        default: C = 0; // 默认值
    endcase

    if (ALUop != 2'b00 && ALUop != 2'b01) begin
        case (funct)
            6'b100111: C = ~(A | B); // NOR
            6'b000100: C = B << A; // SLLV
            6'b000111: C = B >>> A; // SRAV
            6'b000110: C = B >> A; // SRLV
            6'b100011: C = B - A; // SUBU
            6'b100110: C = A ^ B; // XOR
        endcase
    end
end

```

```

        6'b101011: C = (A < B) ? 1 : 0; // SLTU
        6'b000000: C = B << s;          // SLL
        6'b000011: C = B >>> s;         // SRA
        6'b000010: C = B >> s;          // SRL
    endcase
end

Z = (C == 0) ? 1 : 0; // 设置零标志 Z

if (opcode == 6'b000101) begin
    Z = (C == 0) ? 0 : 1; // BEQ 条件的零标志调整
end
end
endmodule

```

- **原理：**大多数设计与单周期相同，不同的是，在单周期的基础上，又接入了一个新信号，ALUop 信号。接入的目的是什么？由于多周期指令所占周期长，而在最后和第一个周期中，指令也是被成功传输的。可是这个时候理应传入的是合适的PC信号，而不需要R型指令的这些操作。如果按照单周期的设计，则会出现严重错误，即正确的PC地址被覆写，导致程序无法继续。通过对ALUop的判断，能够判断出是否是R型指令，且处在指令周期的非PC写的部分，将R型操作限制在仅有R型指令发出的ALUop信号控制下才能发生，可以避免错误的PC覆写情况。事实证明改动是正确的。


控制器部件设计

SR (状态寄存器)

- **接口：**
 - **输入：**
 - rst (复位信号，高电平有效)
 - clk (时钟信号)
 - next_state (4 位输入，表示下一个状态)
 - **输出：**
 - current_state (4 位输出，表示当前状态)
- **功能：**
 - 在时钟的上升沿更新状态寄存器的值为 next_state。
 - 当复位信号 rst 为高电平时，将当前状态 current_state 重置为 4'b0000。
- **代码实现：**

```
module SR (  
    input rst,  
    input clk,  
    input [3:0] next_state,  
    output reg [3:0] current_state  
);  
  
    always @(posedge clk, posedge rst) begin  
        if (rst) begin  
            current_state <= 4'b0000; // 复位时将当前状态置为 0  
        end else begin  
            current_state <= next_state; // 正常情况下更新为下一状态  
        end  
    end  
  
endmodule
```

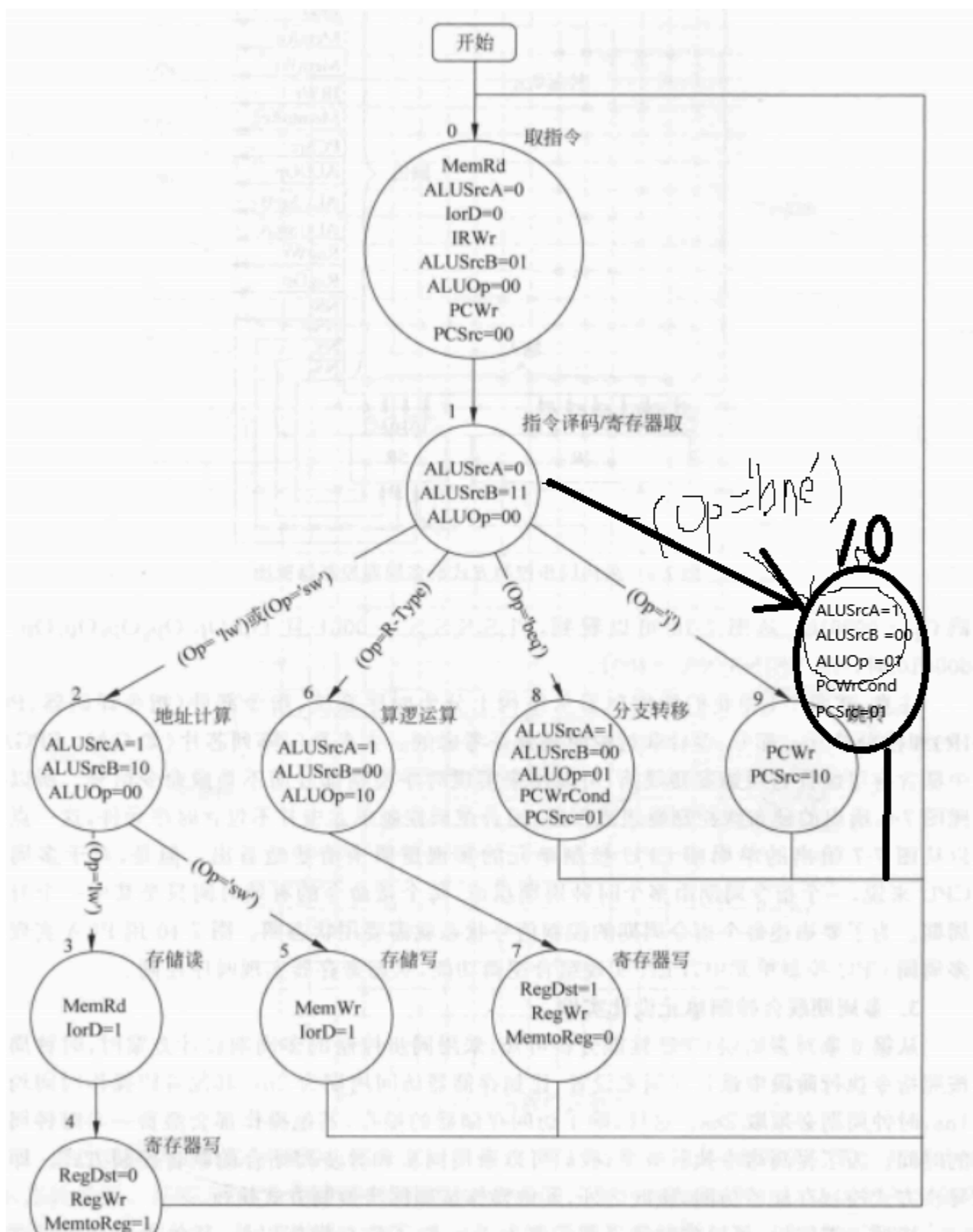- **原理：**利用时序逻辑和复位机制实现状态寄存器。在时钟的每个上升沿，根据 next_state 更新状态寄存器值。当复位信号有效时，当前状态被强制重置为初始状态。
- **状态转换图**



CU (控制单元)

• 接口:

◦ 输入:

- OP_code (6 位操作码, 指令类型标识)
- SR_input (4 位状态寄存器输入)

◦ 输出:

- SR_output (4 位状态寄存器输出)
- PCWr (程序计数器写使能)
- PCWrCond (条件写使能)
- IorD (内存地址选择)
- MemRd (内存读使能)
- MemWr (内存写使能)
- IRWr (指令寄存器写使能)
- MemtoReg (数据选择寄存器写回源)
- PCSrc (程序计数器源选择, 2 位)
- ALUOp (ALU 操作码, 2 位)
- ALUSrcB (ALU 第二操作数选择, 2 位)
- ALUSrcA (ALU 第一操作数选择)
- RegWr (寄存器写使能)
- RegDst (目标寄存器选择)

- **功能:**

- 根据输入的状态 SR_input 和指令操作码 OP_code 产生控制信号, 控制数据路径的行为。
 - 更新状态寄存器 SR_output 的值以实现多周期操作。

- **代码实现:**

```

module CU (
    input [5:0] OP_code,
    input [3:0] SR_input,
    output reg [3:0] SR_output,
    output reg PCWr,
    output reg PCWrCond,
    output reg IorD,
    output reg MemRd,
    output reg MemWr,
    output reg IRWr,
    output reg MemtoReg,
    output reg [1:0] PCSrc,
    output reg [1:0] ALUOp,
    output reg [1:0] ALUSrcB,
    output reg ALUSrcA,
    output reg RegWr,
    output reg RegDst
);

always @(*) begin
    // 初始化所有控制信号为默认值
    PCWr = 0;
    PCWrCond = 0;
    IorD = 0;
    MemRd = 0;
    MemWr = 0;
    IRWr = 0;
    MemtoReg = 0;
    PCSrc = 2'b00;
    ALUOp = 2'b00;
    ALUSrcB = 2'b00;
    ALUSrcA = 0;
    RegWr = 0;
    RegDst = 0;

    // 根据状态和操作码设置控制信号和下一个状态
    case (SR_input)
        4'b0000: begin // 初始状态
            SR_output = 4'b0001;
            MemRd = 1;
            IRWr = 1;
            ALUSrcB = 2'b01;
            PCWr = 1;
        end
        4'b0001: begin // 解码
            case (OP_code)

```

```

        6'b100011: SR_output = 4'b0010; // lw
        6'b101011: SR_output = 4'b0010; // sw
        6'b000000: SR_output = 4'b0110; // R 型指令
        6'b000100: SR_output = 4'b1000; // beq
        6'b000101: SR_output = 4'b1010; // bne
        6'b000010: SR_output = 4'b1001; // j
    endcase
end
4'b0010: begin // lw 或 sw 地址计算
    ALUSrcA = 1;
    ALUSrcB = 2'b10;
    SR_output = (OP_code == 6'b100011) ? 4'b0011 : 4'b0101;
end
4'b0011: begin // lw 数据读取
    MemRd = 1;
    IorD = 1;
    SR_output = 4'b0100;
end
4'b0100: begin // lw 数据写回寄存器
    RegDst = 0;
    RegWr = 1;
    MemtoReg = 1;
    SR_output = 4'b0000;
end
4'b0101: begin // sw 数据写入内存
    MemWr = 1;
    IorD = 1;
    SR_output = 4'b0000;
end
4'b0110: begin // R 型指令执行
    ALUSrcA = 1;
    ALUSrcB = 2'b00;
    ALUOp = 2'b10;
    SR_output = 4'b0111;
end
4'b0111: begin // R 型指令写回寄存器
    RegDst = 1;
    RegWr = 1;
    MemtoReg = 0;
    SR_output = 4'b0000;
end
4'b1000: begin // beq 分支判断
    ALUSrcA = 1;
    ALUSrcB = 2'b00;
    ALUOp = 2'b01;
    PCWrCond = 1;

```



```

        PCSrc = 2'b01;
        SR_output = 4'b0000;
    end
    4'b1001: begin // j 跳转
        PCWr = 1;
        PCSrc = 2'b10;
        SR_output = 4'b0000;
    end
    4'b1010: begin // bne 分支判断
        ALUSrcA = 1;
        ALUSrcB = 2'b00;
        ALUOp = 2'b01;
        PCWrCond = 1;
        PCSrc = 2'b01;
        SR_output = 4'b0000;
    end
endcase
end

endmodule

```

- **原理：**条件转换图见上。通过SR_input得知当前状态，根据Opcode来选择分支，并完成相应信号输出。
- **控制单元图**

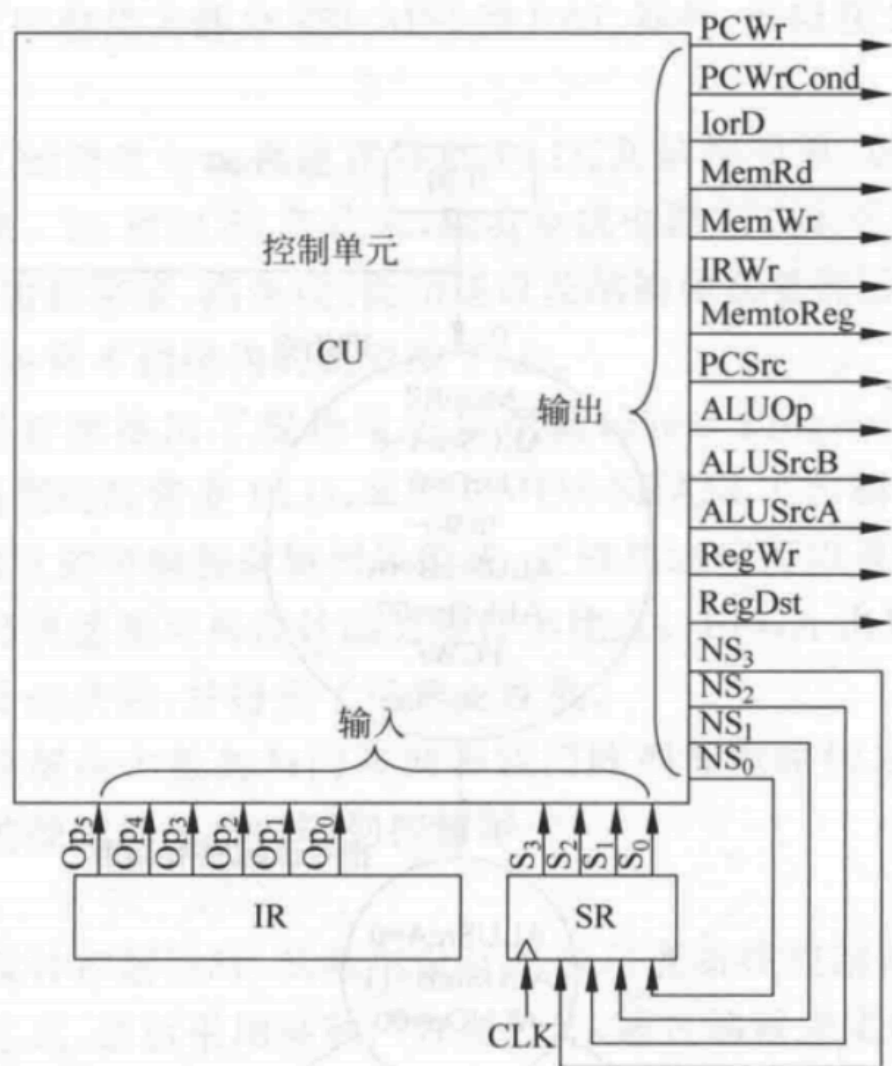


图 7-9 采用同步控制方式的多周期控制器框图

多周期部件连接情况

- 代码实现：

```

module mulCPU(clk ,rst);

    input clk;
    input rst;

    // 声明信号
    wire [31:0] OPC,Addr,R_data,Q,RF_W_data,R_data1,R_data2,Inst_sigext,Mux4to1_3,a_Q,b_Q,ALU_
    wire IorD,MemWr,MemRd,IRWr,RegDst,MemtoReg,RegWr,ALUSrcA,Z,PCWrCond,PCWr;
    wire [5:0] OP_code;
    wire [4:0] Inst_2521,Inst_2016,W_Reg;
    wire [15:0] Inst_150;
    wire [1:0] ALUSrcB,ALUOp,PCSrc;
    wire [2:0] ALUCtrl;
    wire [27:0] Inst_shl2_26;
    wire [3:0] SR_input,SR_output;

    PC pc_inst (
        .clk(clk),          // 时钟信号
        .rst(rst),          // 复位信号
        .W( (Z & PCWrCond) | PCWr ),
        .IPC(IPC),          // 加法器输出连接到IPC
        .OPC(OPC)           // 程序计数器输出
    );

    MUX2to1_32b MUX2to1_32b_1 (
        .A(OPC),
        .B(ALUout),
        .sel(IorD),
        .Y(Addr)
    );

    DataMemory DM (
        .clk(clk),          // 时钟信号
        .Addr(Addr),        // 地址输入
        .W_data(b_Q),       // 写入数据
        .R(MemRd),          // 读取使能信号
        .W(MemWr),          // 写入使能信号
        .R_data(R_data)     // 读取的数据输出
    );

    IR ir (
        .clk(clk),
        .D(R_data),
        .W(IRWr),
        .Inst_2521(Inst_2521),
        .Inst_2016(Inst_2016),

```

```
    .Inst_150(Inst_150),  
    .Inst_3126(OP_code)  
);
```

```
MDR mdr (  
    .clk(clk),  
    .D(R_data),  
    .Q(Q)  
);
```

```
MUX2to1_5b MUX_5b (  
    .A(Inst_2016),  
    .B(Inst_150[15:11]),  
    .sel(RegDst),  
    .Y(W_Reg)  
);
```

```
MUX2to1_32b MUX2to1_32b_2 (  
    .A(ALUout),  
    .B(Q),  
    .sel(MemtoReg),  
    .Y(RF_W_data)  
);
```

```
RF rf (  
    .clk(clk),  
    .W_data(RF_W_data),  
    .R_Reg1(Inst_2521),  
    .R_Reg2(Inst_2016),  
    .W_Reg(W_Reg),  
    .W(RegWr),  
    .R_data1(R_data1),  
    .R_data2(R_data2)  
);
```

```
SigExt16_32 sigext16_32(  
    .in(Inst_150),  
    .out(Inst_sigext)  
);
```

```
SHL2_32 shl2_32_1 (  
    .in(Inst_sigext),  
    .out(Mux4to1_3)  
);
```

```
MDR a (  

```

```

        .clk(clk),
        .D(R_data1),
        .Q(a_Q)
    );

MDR b (
    .clk(clk),
    .D(R_data2),
    .Q(b_Q)
);

Mux4to1 mux_inst (
    .A(b_Q),
    .B(4),
    .C(Inst_sigext),
    .D(Mux4to1_3),
    .sel(ALUSrcB),
    .Y(ALU_B)
);

MUX2to1_32b MUX2to1_32b_3 (
    .A(OPC),
    .B(a_Q),
    .sel(ALUSrcA),
    .Y(ALU_A)
);

ALU alu (
    .ALUOp(ALUOp),
    .opcode(OP_code),
    .funct(Inst_150[5:0]),
    .s(Inst_150[10:6]),
    .A(ALU_A),
    .B(ALU_B),
    .ALUCtrl(ALUCtrl),
    .Z(Z),
    .C(C)
);

ALUCU alucu (
    .funct(Inst_150[5:0]),
    .ALUOp(ALUOp),
    .ALUCtrl(ALUCtrl)
);

MDR ALU_out (

```

```

        .clk(clk),
        .D(C),
        .Q(ALUout)
    );

SHL2_26 shl2_1 (
    .in({Inst_2521, Inst_2016, Inst_150}),
    .out(Inst_shl2_26)
);

Mux3to1 Mux3to1_1 (
    .A(C),
    .B(ALUout),
    .C({OPC[31:28], Inst_shl2_26}),
    .sel(PCSrc),
    .Y(IPC)
);


CU cu_inst (
    .OP_code(OP_code),          // 将输入的操作码连接到CU
    .SR_input(SR_input),        // 将输入的状态连接到CU
    .SR_output(SR_output),      // 将CU的状态输出连接到SR_output
    .PCWr(PCWr),                // 连接CU的控制信号到输出端口
    .PCWrCond(PCWrCond),
    .IorD(IorD),
    .MemRd(MemRd),
    .MemWr(MemWr),
    .IRWr(IRWr),
    .MemtoReg(MemtoReg),
    .PCSrc(PCSrc),
    .ALUOp(ALUOp),
    .ALUSrcB(ALUSrcB),
    .ALUSrcA(ALUSrcA),
    .RegWr(RegWr),
    .RegDst(RegDst)
);

SR sr_inst (
    .rst(rst),
    .clk(clk),
    .next_state(SR_output),
    .current_state(SR_input)
);

```

endmodule

- 多周期数据通路图：

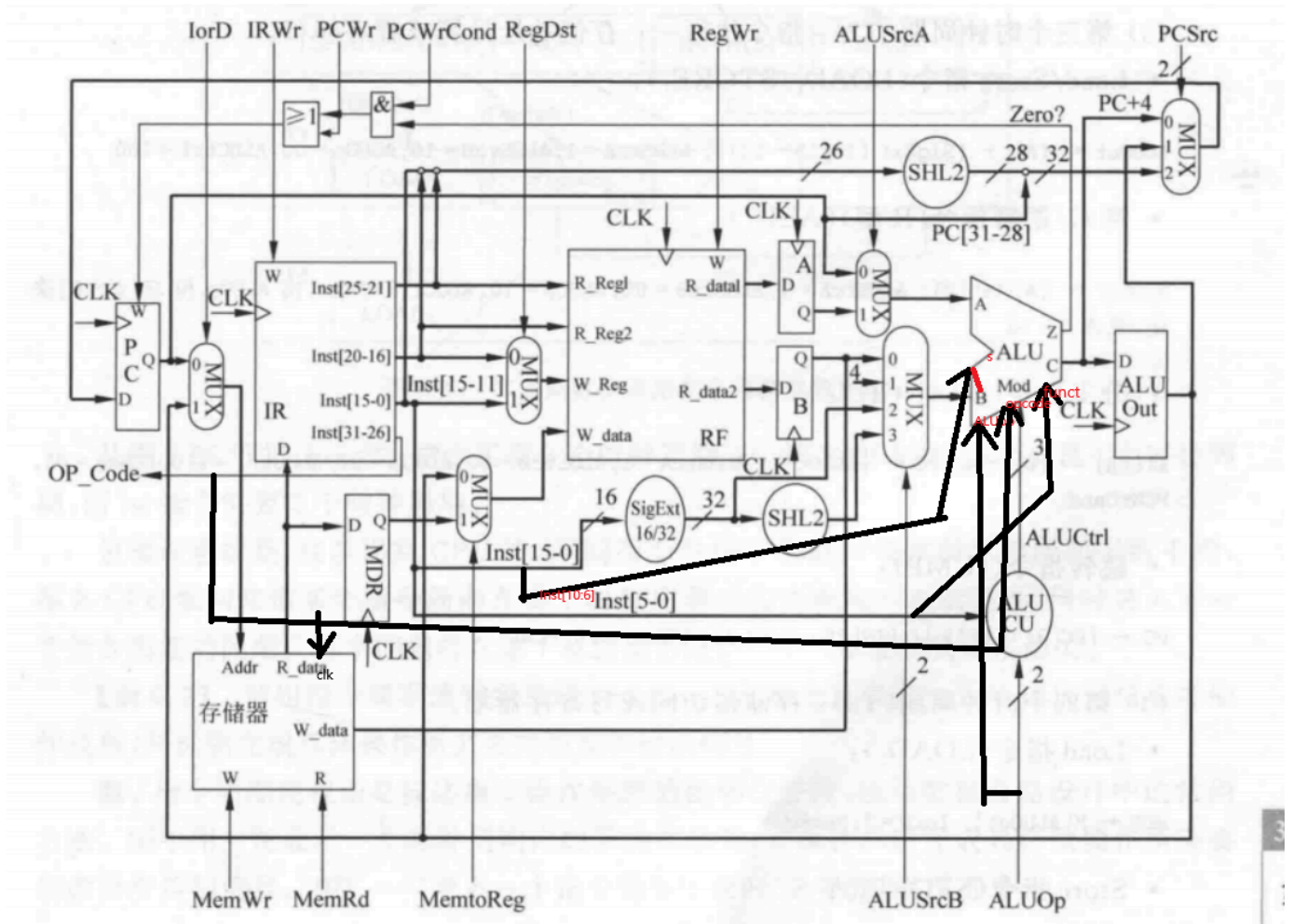

多周期仿真测试

- 测试用指令：

//基础十条测试

```
mem[0] = 32'h8c020054; // lw $2, 84($0)
mem[1] = 32'h8c030060; // lw $3, 96($0)
mem[2] = 32'h00433020; // add $6, $2, $3 - $6 = $2 + $3
mem[3] = 32'h00623822; // sub $7,$3,$2
mem[4] = 32'h00624021; // addu $8,$3,$2
mem[5] = 32'h00624824; // and $9,$3,$2
mem[6] = 32'h00625025; // or $10,$3,$2
mem[7] = 32'h0043582a; // slt $11,$2,$3
mem[8] = 32'hac060058; // sw,$6,88($0)
mem[9] = 32'h10c60001; // beq $6,$6,label
mem[10] = 32'h8c0c0060; // lw,$12,96($0)
mem[11] = 32'h8c0d0060; // label:lw,$13,96($0)
mem[12] = 32'h0810000e; // j label2
mem[13] = 32'h8c0e0060; // lw,$14,96($0)
mem[14] = 32'h8c0f0060; // label2: lw,$15,96($0)
```

//增加的十一条测试

```
mem[0] = 32'h8c020054; // lw $2, 84($0)
mem[1] = 32'h8c030060; // lw $3, 96($0)
mem[2] = 32'h00432027; // nor $4,$2,$3
mem[3] = 32'h00032940; // sll $5,$3,5
mem[4] = 32'h00623004; // sllv $6,$2,$3
mem[5] = 32'h0043382b; // sltu $7,$2,$3
mem[6] = 32'h00034043; // sra $8,$3,1
mem[7] = 32'h00624807; // srav $9,$2,$3
mem[8] = 32'h00025042; // srl $10,$2,1
mem[9] = 32'h00625806; // srlv $11,$2,$3
mem[10] = 32'h00436023; // subu $12,$2,$3
mem[11] = 32'h00436826; // xor $13,$2,$3
mem[12] = 32'h14430001; // bne $2,$3,label
mem[13] = 32'h00437026; // xor $14,$2,$3
mem[14] = 32'h00437826; // label:xor $15,$2,$3
```

- **tb文件:**


```

module tb_mulCPU;

    // 定义信号
    reg clk;
    reg rst;

    // 实例化多周期CPU模块
    mulCPU cpu (
        .clk(clk),
        .rst(rst)
    );

    // 时钟生成器
    always begin
        #5 clk = ~clk; // 每 5 单位时间反转时钟
    end

    // 初始化信号
    initial begin
        // 初始化时钟和复位
        clk = 0;
        rst = 0;



        #5 rst = 1; // 延时 10 单位时间后复位信号清零
        #5 rst = 0;
        // 模拟结束时
        #1000 $finish; // 模拟运行 100 单位时间后结束
    end

endmodule


```

- **运行结果：**

多周期测试1

 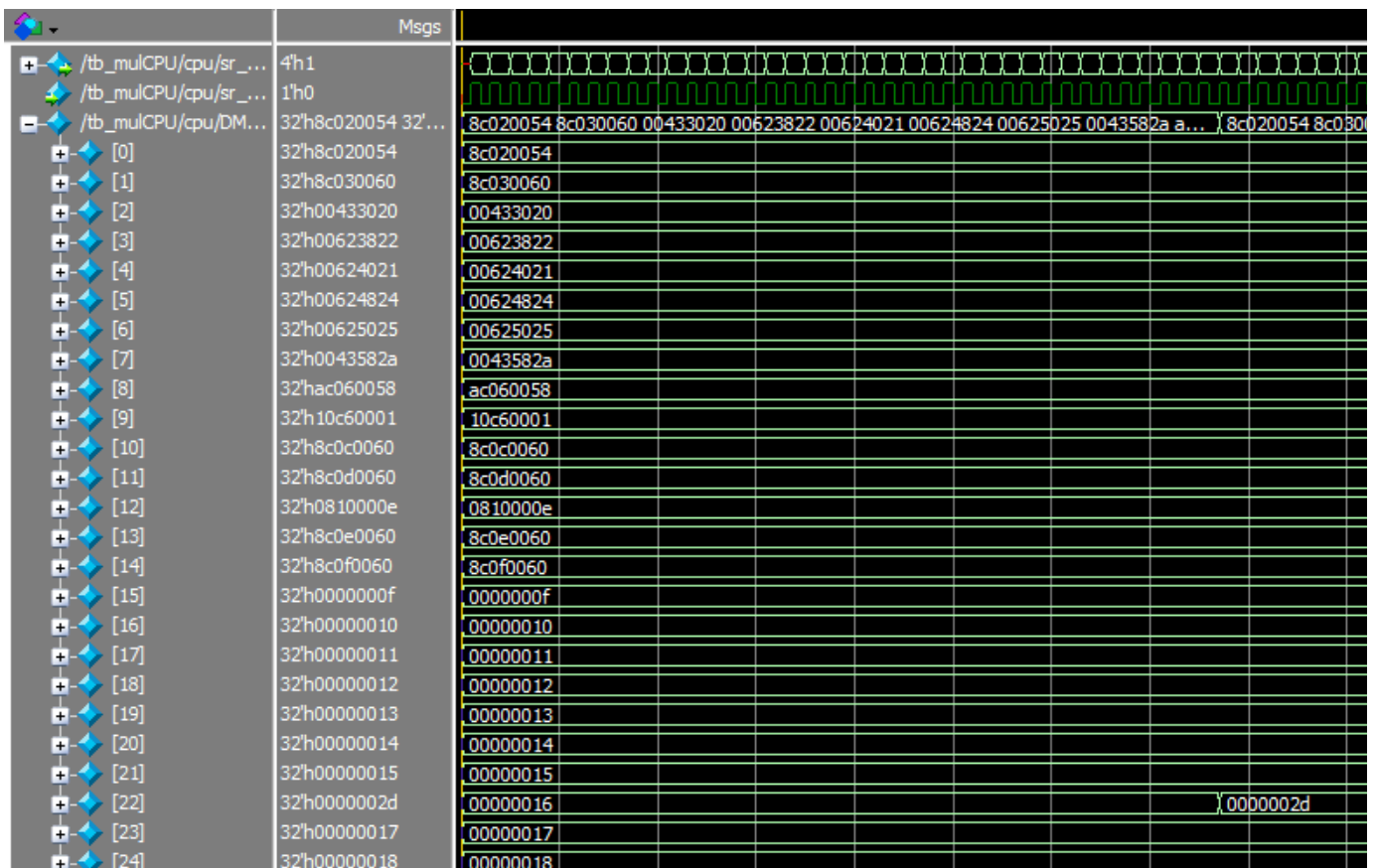

多周期测试2

 

• 测试结果分析：

通过对clk, Inst, OPC, SR的current_state等信号的检查，发现跳转指令均正常实现，通过对rf与dm的数据检查，发现R型指令均成功实现，lw, sw指令成功实现。此外，通过对rf中某些位的检测，发现一些指令未成功执行，被跳过，也证实了跳转指令的成功实现。综上，运行成功。